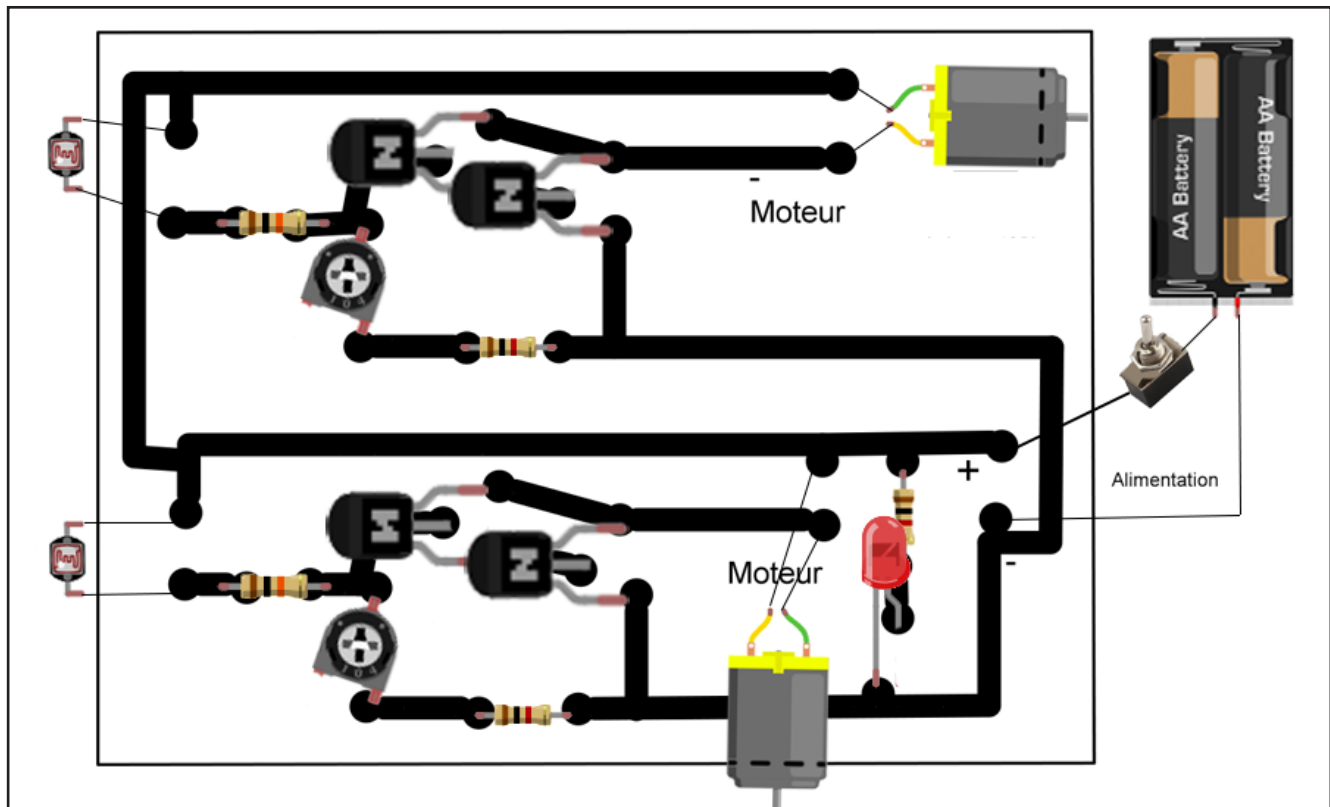


Circuit pour la détection de la lumière



Composantes électroniques du circuit



3 Résistances 1 K Ω
(brun-noir-rouge)



2 Résistances 10 K Ω
(brun-noir-orange)



2 Potentiomètres 25 K Ω



2 Moteurs



2 Transistors NPN 2903



2 Photorésistances



1 DEL



1 interrupteur